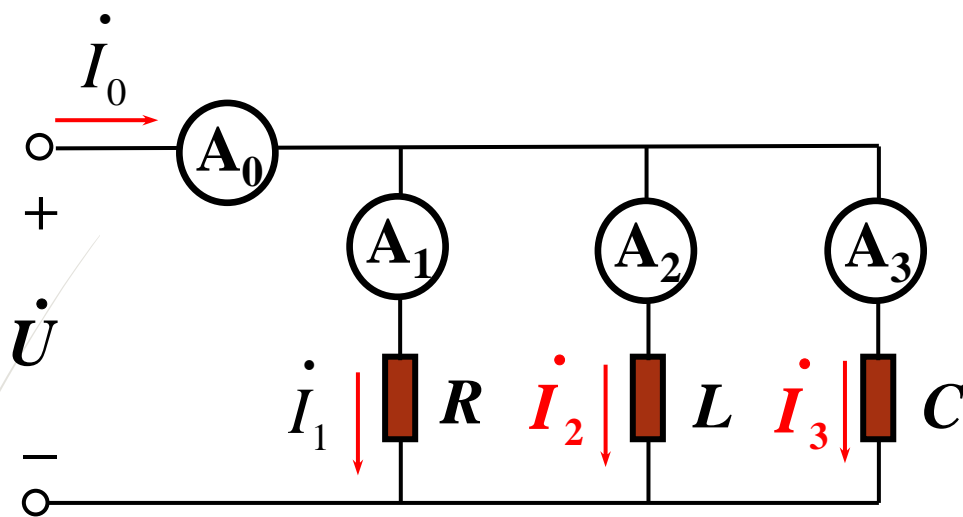




L19 总复习 -part2


L19 Review – part2

15、



$f=50\text{Hz}$ 时, A_0 的读数是 5A , A_1 的读数是 4A , A_2 的读数是 4A 。若 U 不变, 频率升为 100Hz , 请问此时 A_0 读数是 ?

16.

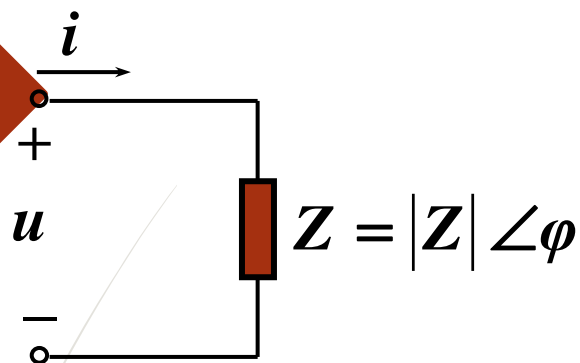

电路如图所示，已知电压和电流为

$$u(t) = 10 \sin(400\pi t + 60^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(400\pi t - 150^\circ) \text{ A}$$

(a) $\omega = \underline{400\pi \text{ rad/s}}$, $f = \underline{200\text{Hz}}$, $T = \underline{0.005\text{s}}$.

(b) 有效值 $U = \underline{7.07\text{V}}$, 有效值 $I = \underline{0.5\text{A}}$.

(c) u 和 i 的相位差 $\psi_u - \psi_i = \underline{-60^\circ}$.

(d) 负载是 容性, $|Z| = \underline{14.14\Omega}$, $\varphi = \underline{-60^\circ}$.

比较相位时，要将时域表达式转换成标准正弦形式


$$i(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(400\pi t - 150^\circ + 180^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(400\pi t + 30^\circ)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(400\pi t + 30^\circ + 90^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(400\pi t + 120^\circ) \text{ A}$$

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 60^\circ - 120^\circ = -60^\circ$$

17. 下列哪些表达式是正确的，哪些是错误的，并改正。

1).

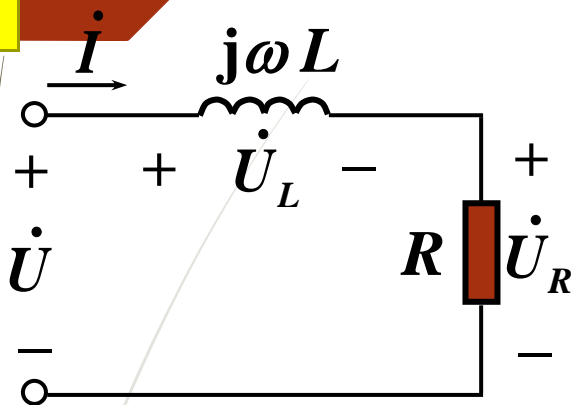

$$(1) \dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L}$$

$$(2) I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\checkmark (3) u = u_R + u_L$$

$$(4) U^2 = U_L^2 + U_R^2$$

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L$$


$$(5) P = \frac{U_R^2}{R}$$

$$\checkmark (6) P = I^2 R$$

$$(7) |Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

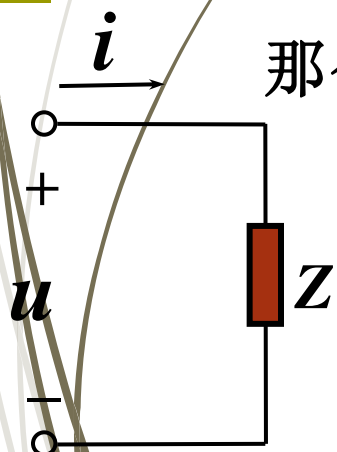2).

如果 $u(t) = 311\sin(\omega t + 45^\circ)\text{V}$, $Z = 25\angle 60^\circ \Omega$



那么 $i \neq \frac{u}{Z} \neq \frac{311\sin(\omega t + 45^\circ)}{25\angle 60^\circ} \neq 12.44\sin(\omega t + 45^\circ - 60^\circ)\text{A}$


$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{\frac{311}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ}{25 \angle 60^\circ} = 8.8 \angle -15^\circ \text{ A}$$

$$i = 8.8\sqrt{2} \sin(\omega t - 15^\circ) \text{ A} \quad \text{相量} \neq \text{正弦量}$$

正弦量	相量
时域 (t)	频域 (ω)
u, i	\dot{U}, \dot{I}
$u_R = Ri_R$	$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$
$u_L = L \frac{di_L}{dt}$	$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L$
$i_C = C \frac{du_C}{dt}$	$\dot{I}_C = j\omega C \dot{U}_C$
$\sum i = 0$	$\sum \dot{I} = 0$
$\sum u = 0$	$\sum \dot{U} = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \dot{U} = Z\dot{I} \\ \dot{I} = Y\dot{U} \end{array} \right\}$$

18.

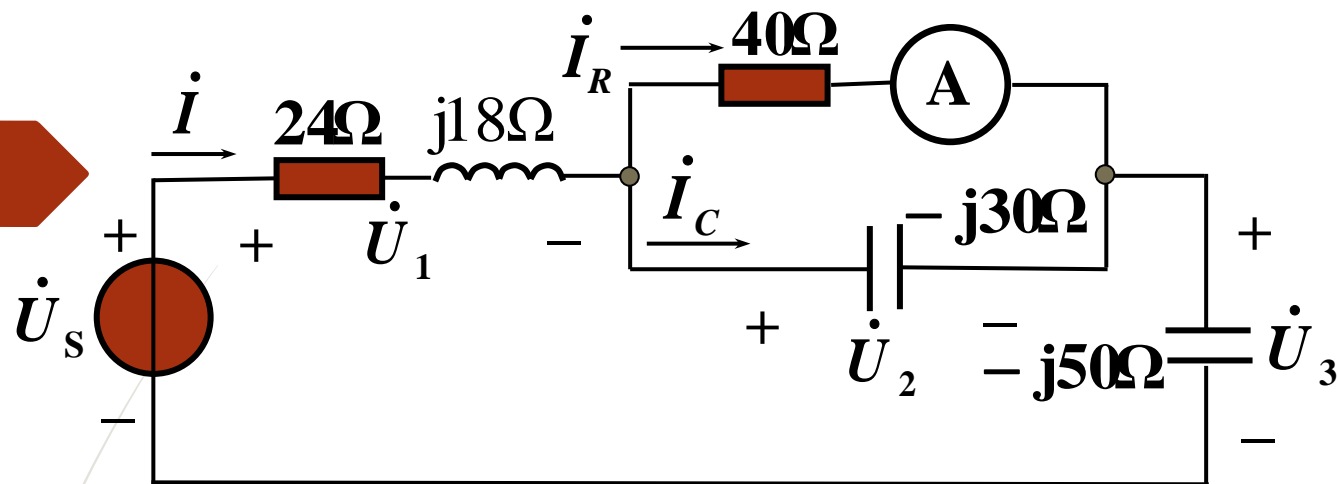

电流表的读数是 1.5A(有效值), 求: (1) $U_s=?$ (2)电路吸收的有功功率 P 和无功功率 Q 。

解: 令 $\dot{I}_R = 1.5\angle 0^\circ \text{ A}$


$$\text{那么 } \dot{U}_2 = 40 \times 1.5\angle 0^\circ = 60\angle 0^\circ \text{ V} \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_2}{-j30} = 2\angle 90^\circ = j2 \text{ A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C = 1.5 + j2 = 2.5\angle 53.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_1 = (24 + j18)\dot{I} = (24 + j18) \times 2.5\angle 53.1^\circ = 75\angle 90^\circ = j75 \text{ V}$$

$$\dot{U}_3 = (-j50)\dot{I} = (-j50) \times 2.5\angle 53.1^\circ = 125\angle -36.9^\circ = 100 - j75 \text{ V}$$
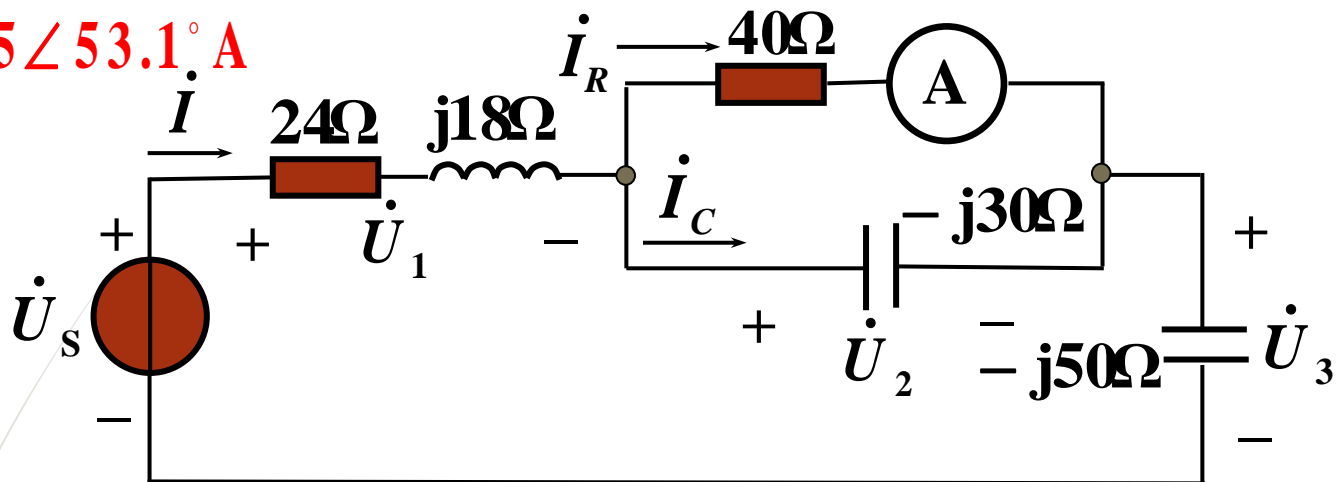
$$\dot{I} = 2.5 \angle 53.1^\circ \text{ A}$$



$$\dot{U}_s = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_3 = j75 + 60 + 100 - j75 = 160 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$P_{\text{吸}} = U_s I \cos \varphi = 160 \times 2.5 \times 0.6 = 240 \text{ W}$$

$$P_{\text{吸}} = 24 I^2 + 40 I_R^2 = 24 \times (2.5)^2 + 40 \times (1.5)^2 = 240 \text{ W}$$

$$Q_{\text{吸}} = U_s I \sin \varphi = 160 \times 2.5 \times (-0.8) = -320 \text{ Var}$$

$$Q_{\text{吸}} = 18 I^2 - 30 I_C^2 - 50 I^2$$

$$= 18 \times (2.5)^2 - 30 \times 2^2 - 50 \times (2.5)^2 = -320 \text{ Var}$$

电源发出功率: $\bar{S}_{\text{发}} = 160 \times 2.5 \angle -53.1^\circ = 240 - j320 \text{ VA}$


$$\bar{S} = \dot{U} \dot{I}^* = UI \angle \varphi = S \angle \varphi = P + jQ$$

有功功率: $P=UI\cos\varphi$ 单位: W


无功功率: $Q=UI\sin\varphi$ 单位: var

视在功率: $S=UI$ 单位: VA


有功，无功，视在功率的关系：

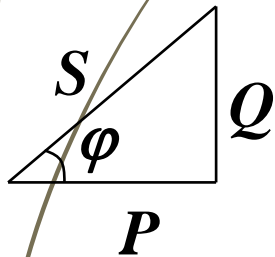


功率三角形

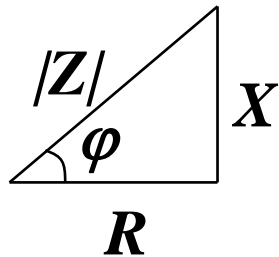

阻抗三角形

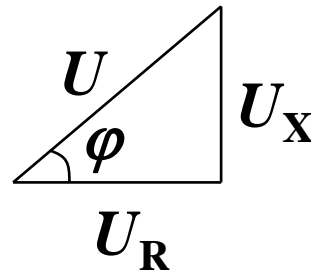

电压三角形

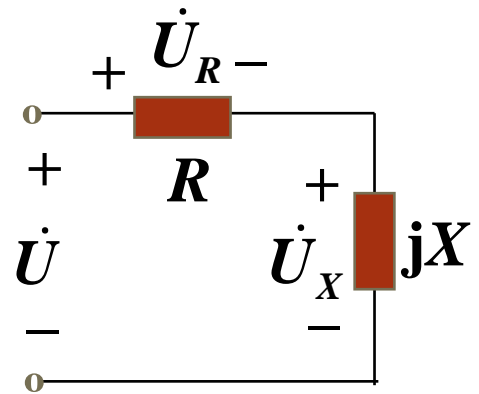

三个三角形相似

画相量图的步骤:

1. 设参考相量: $\left\{ \begin{array}{l} \text{电流 (串联电路)} \\ \text{电压 (并联电路)} \end{array} \right.$

2. 根据元件特性, 依次画出各支路的电压、电流相量。


3. 元件和支路的电压、电流相量间的关系:

元件 $\left\{ \begin{array}{l} R: \dot{U} \text{ 与 } \dot{I} \text{ 同相} \\ L: \dot{U} \text{ 领先 } \dot{I} 90^\circ \\ C: \dot{U} \text{ 落后 } \dot{I} 90^\circ \end{array} \right.$


支路 $\left\{ \begin{array}{l} RL: \dot{U} \text{ 领先 } \dot{I} \varphi \\ RC: \dot{U} \text{ 落后 } \dot{I} \varphi \\ 0^\circ < \varphi < 90^\circ \end{array} \right.$

19、已知图示电路的等效阻抗 $Z_{ab} = 0.25 \Omega$ ，求理想变压器的变比 n 。

解 应用阻抗变换
外加电源法得：

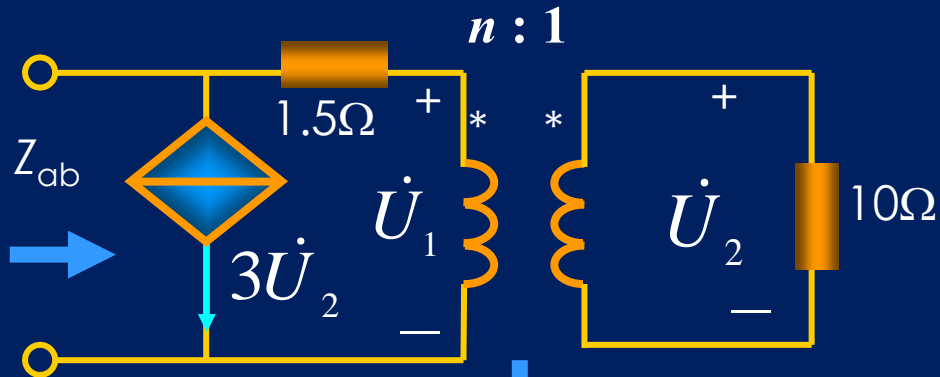
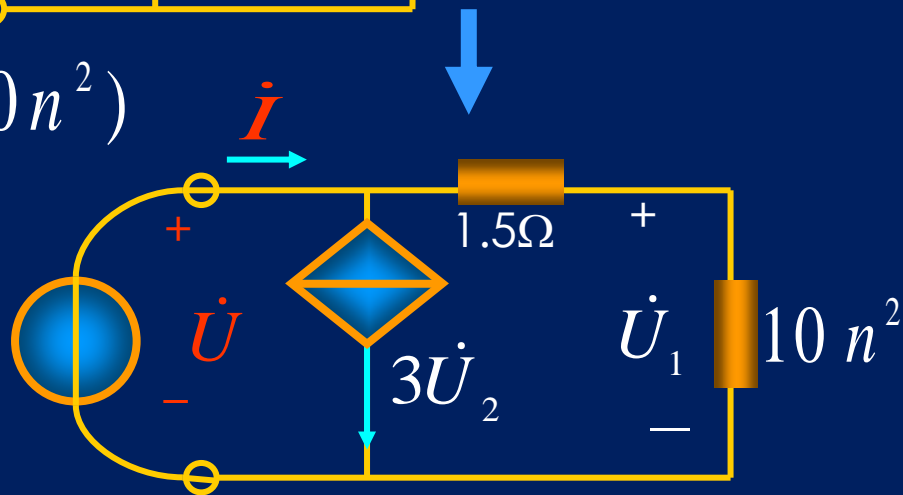
$$\begin{cases} \dot{U} = (\dot{I} - 3\dot{U}_2) \times (1.5 + 10n^2) \\ \dot{U}_1 = (\dot{I} - 3\dot{U}_2) \times 10n^2 \\ \dot{U}_1 = n\dot{U}_2 \end{cases}$$





$$Z_{ab} = 0.25 = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1.5 + 10n^2}{30n + 1}$$


$$\rightarrow \begin{cases} n = 0.5 \\ n = 0.25 \end{cases}$$

20、 已知如图所示，求电压 \dot{U}_2

法1： 变阻抗特性 (主级等效)

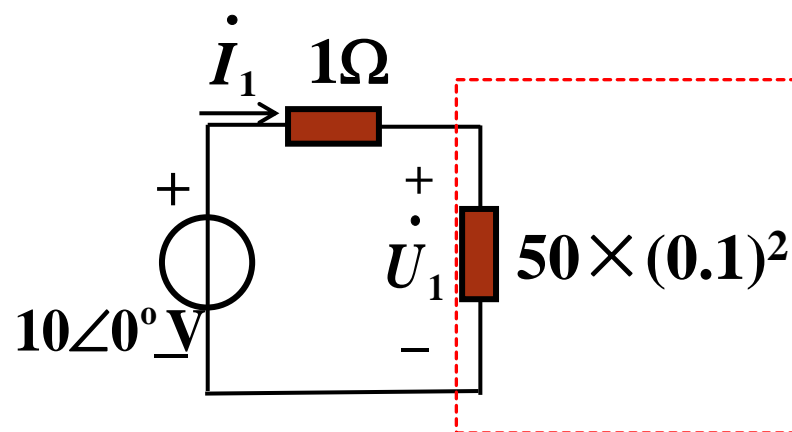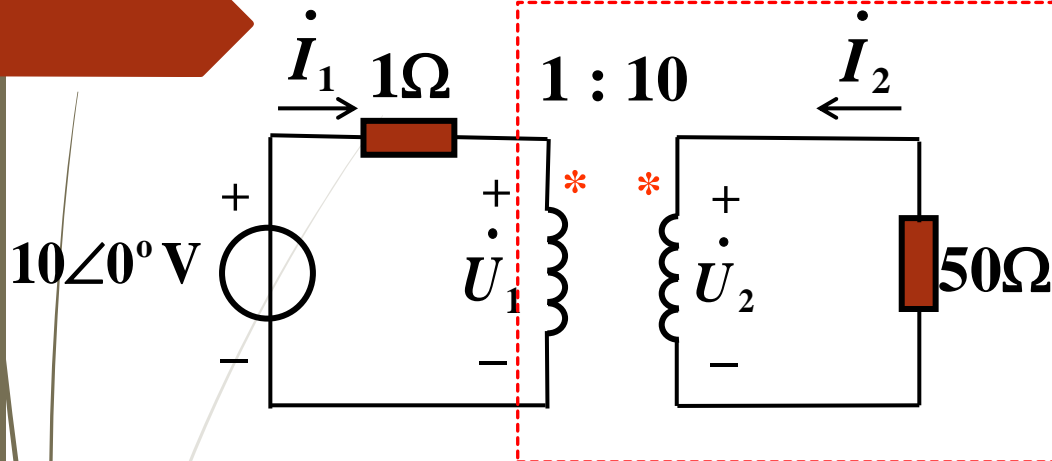


法2：

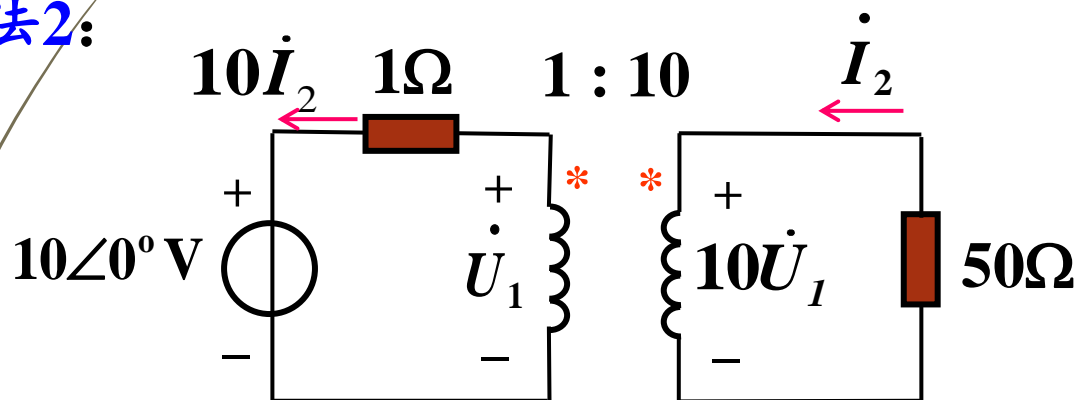

$$\begin{cases} 10\dot{U}_1 = -50\dot{I}_2 \\ 10\dot{I}_2 + 10 = \dot{U}_1 \end{cases} \Rightarrow \dot{U}_2 = 33.33\angle 0^\circ \text{ V}$$


21. 求图示电路的谐振频率以及在谐振时的入端阻抗 ($0 < k < 1$)

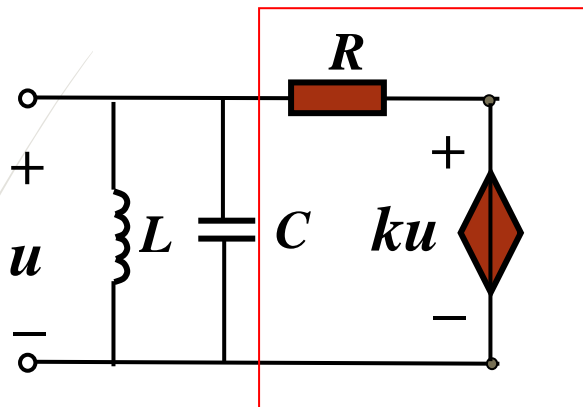

$$R_{\text{等}} = \frac{u}{(1-k)u/R} = \frac{R}{1-k}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z(\omega_0) = \frac{R}{1-k}$$

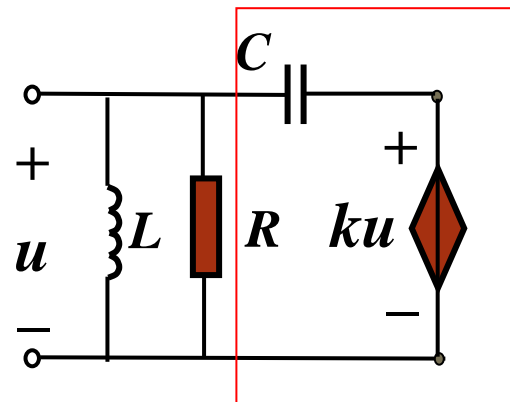


$$Z_{\text{等}} = \frac{\dot{U}}{(1-k)\dot{U}j\omega C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC(1-k)}}$$

$$Z(\omega_0) = R$$

22. 电路如图所示. $u_s(t)=\sin t$ V, $L_1=L_2=1\text{H}$, $C_1=C_2=1\text{F}$, $R=1\Omega$.

求电压表和电流表的读数 (RMS).

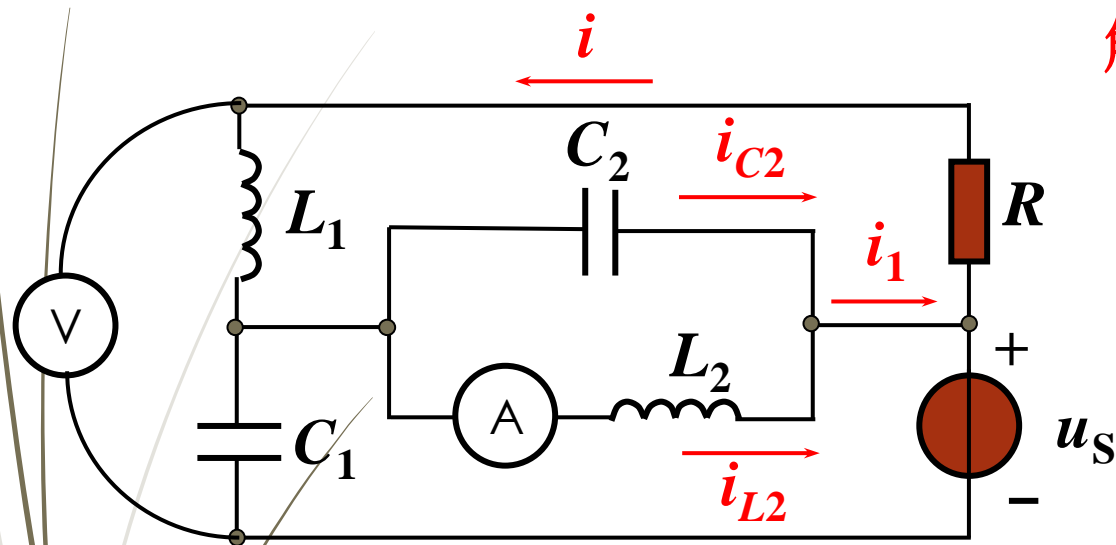

解: 设 $\dot{U}_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \text{ V}$
 $= 0.707 \angle 0^\circ \text{ V}$

$\omega L_2 = \frac{1}{\omega C_2} = 1\Omega$
 (并联谐振)

$\dot{I}_1 = 0$

$\omega L_1 = \frac{1}{\omega C_1} = 1\Omega$ (串联谐振),


$\textcircled{\text{V}} = 0$

$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{R} = \frac{0.707 \angle 0^\circ}{1} = 0.707 \angle 0^\circ \text{ A}$


$\dot{I}_{L2} = \frac{\frac{1}{j\omega C_1} \dot{I} - \dot{U}_s}{j\omega L_2} = \frac{-j0.707 - 0.707}{j1} = -0.707 + j0.707 = 1.00 \angle 135^\circ \text{ A}$

$\textcircled{\text{A}} = 1\text{A}$

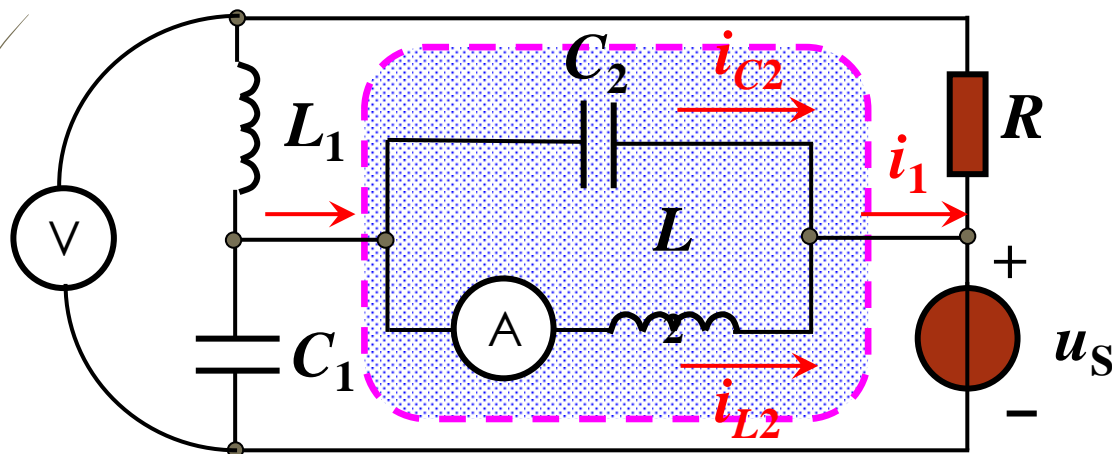
将发生并联谐振的电路看成一个二端网络 (或一条广义的支路), 则流进或流出端口的电流 (或通过该广义支路的电流) 为零, 但网络内部的各个支路的电流 **并不一定为零**, 且 Q 越大, 支路电流越大。



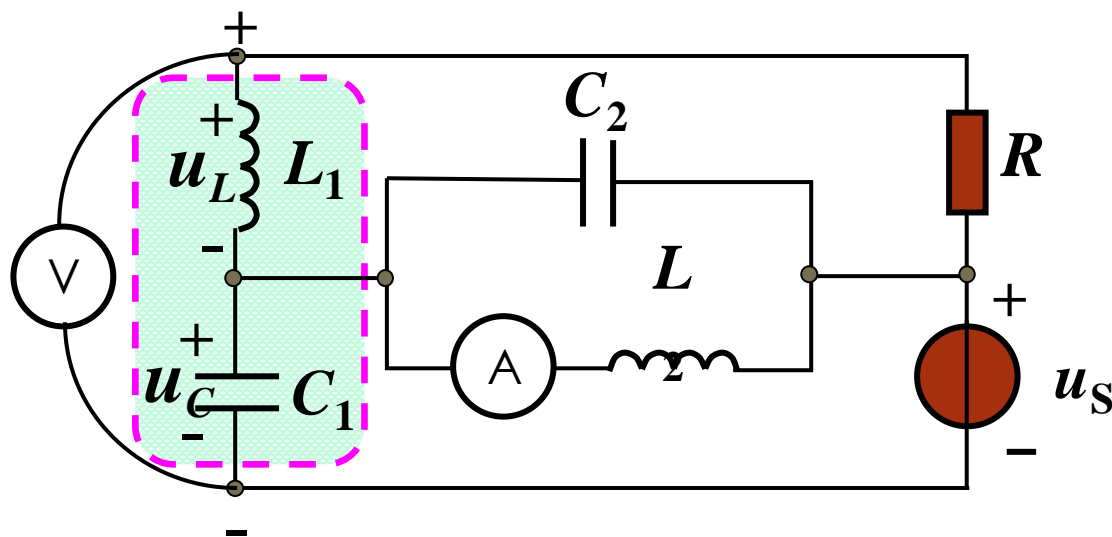将发生串联谐振的电路看成一个二端网络 (或一条广义的支路), 则两个端钮之间的电压 (或广义支路两端的电压)为零, 但网络内部的各个支路上的电压**并不一定为零**, 且 Q 越大, 支路电压越大。



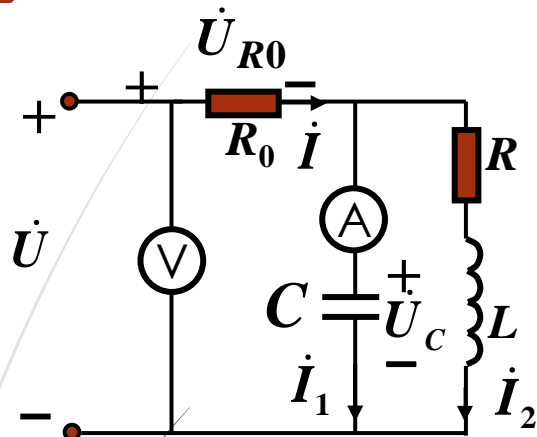23. $\omega=1000\text{rad/s}$ 时, 电路发生谐振。 $R_0=25\Omega$, $C=16\mu\text{F}$, 电压表的读数是 100V , 电流表的读数是 1.2A , 求 R 和 L 。



$$I_1 = 1.2\text{A}$$


$$U_C = \frac{1.2}{(1000 \times 1.6 \times 10^{-6})} = 75\text{V}$$

谐振时:

$$U_{R0} = 25\text{V} \quad I = 1\text{A}$$

$$I_2 = \sqrt{I_1^2 + I^2} = 1.562\text{A}$$

解: 相量图

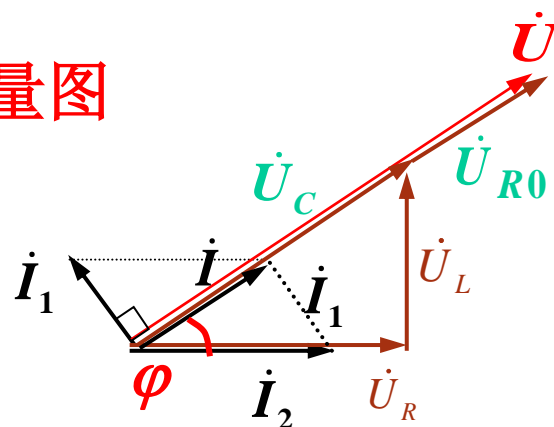


$$\varphi = \arctan(I_1 / I) = 50.2^\circ$$

$$|Z| = \frac{U_C}{I_2} = \frac{75}{1.562} = 48.01\Omega$$


$$R = 48.01 \cos 50.2^\circ = 30.7\Omega$$

$$L = \frac{48.01 \sin 50.2^\circ}{1000} = 36.9\text{mH}$$

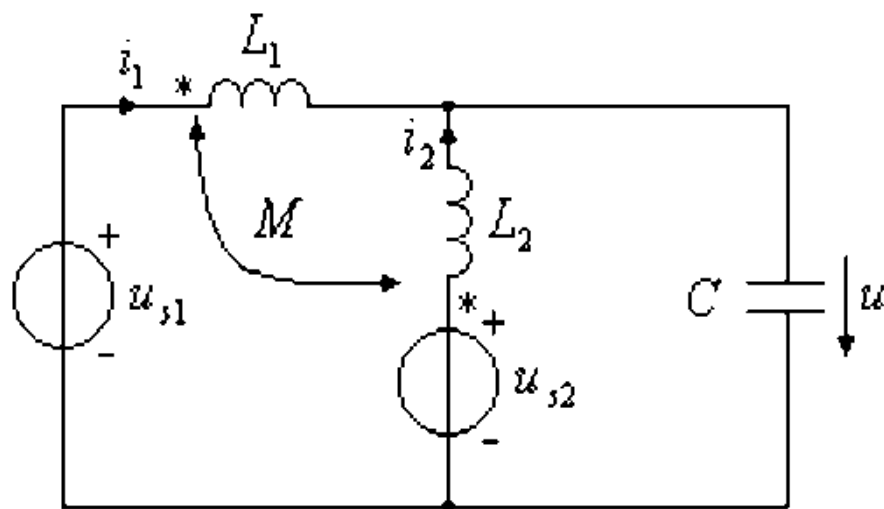24. 图 12—11 所示电路中, $u_{s1} = 60\sqrt{2} \cos(2\omega t + 45^\circ) \text{V}$, $u_{s2} = 30\sqrt{2} \cos(\omega t) \text{V}$, $\omega L_1 = 20\Omega$, $\omega L_2 = 7.5\Omega$, $\omega M = 5\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 20\Omega$ 。求 i_1 , i_2 及 u 。



解: 将图 12—11 所示的电路去耦后的等效电路如图 12—11 (a)。

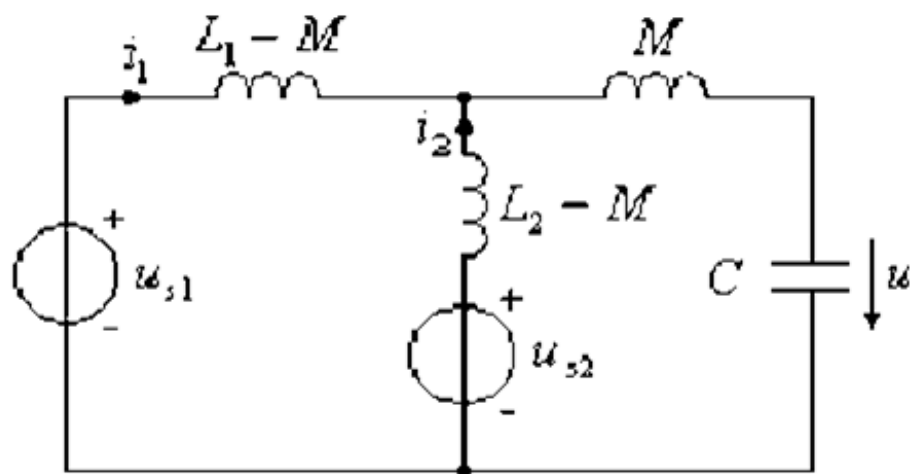

基波分量和二次谐波分量作用的等效电路分别如图 12—11 (b) 和 12—11 (c)。在图 12—11 (b) 中电路发生了并联谐振，因此

$$\dot{I}_{2(1)} = 0, \quad \dot{U}_{(1)} = \frac{-j20}{j5 - j20} \times 30/0^\circ = 40/0^\circ \text{ V}, \quad \dot{I}_{1(1)} = -\frac{30/0^\circ}{j15} = 2/90^\circ \text{ A}$$

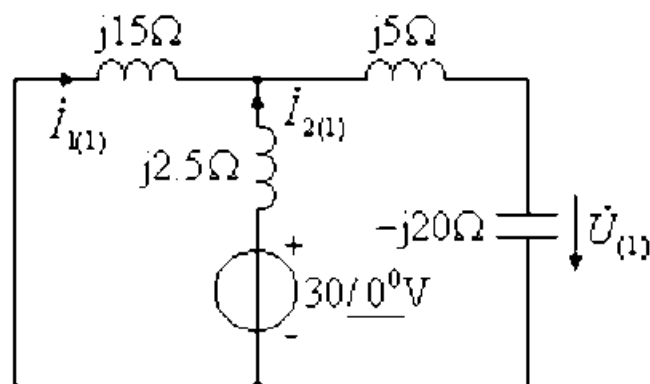


图12—11(b)

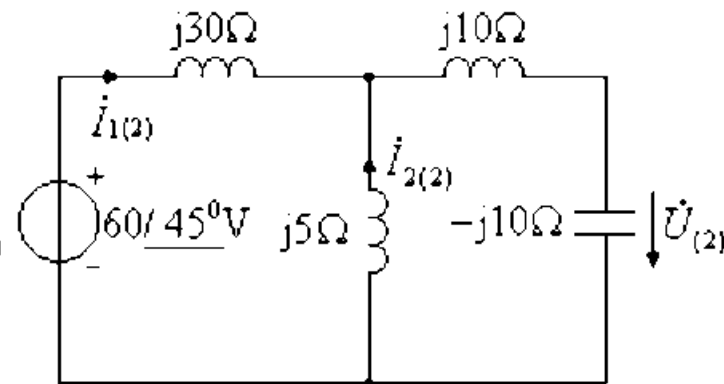


图12—11(c)

在图 12—11 (c) 中电路发生了串联谐振，因此

$$\dot{I}_{2(2)} = 0, \quad \dot{I}_{1(2)} = \frac{60/45^\circ}{j30} = 2/-45^\circ \text{ A}, \quad \dot{U}_{(2)} = 2/-45^\circ \times (-j10) = 20/-135^\circ \text{ V}$$

于是： $i_1 = [2\sqrt{2} \cos(\omega t + 90^\circ) + 2\sqrt{2} \cos(2\omega t - 45^\circ)] \text{ A};$


$i_2 = 0;$

$u = 40\sqrt{2} \cos(\omega t) + 20\sqrt{2} \cos(2\omega t - 135^\circ) \text{ V}$


$I_1?$ $U?$ $P_U?$

25、 $u_1=30+120\sin 1000t+60\sin(2000t+\pi/4)$ V

求电路中各表读数(有效值)。

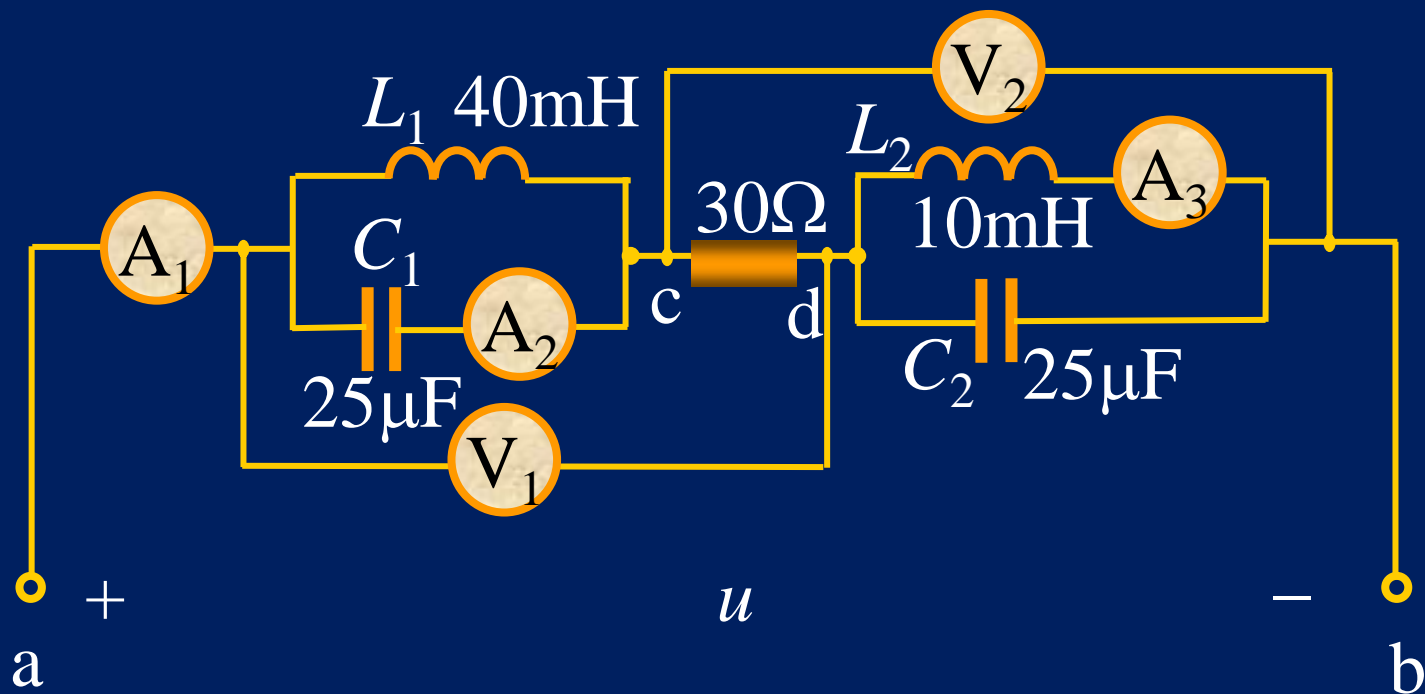

解

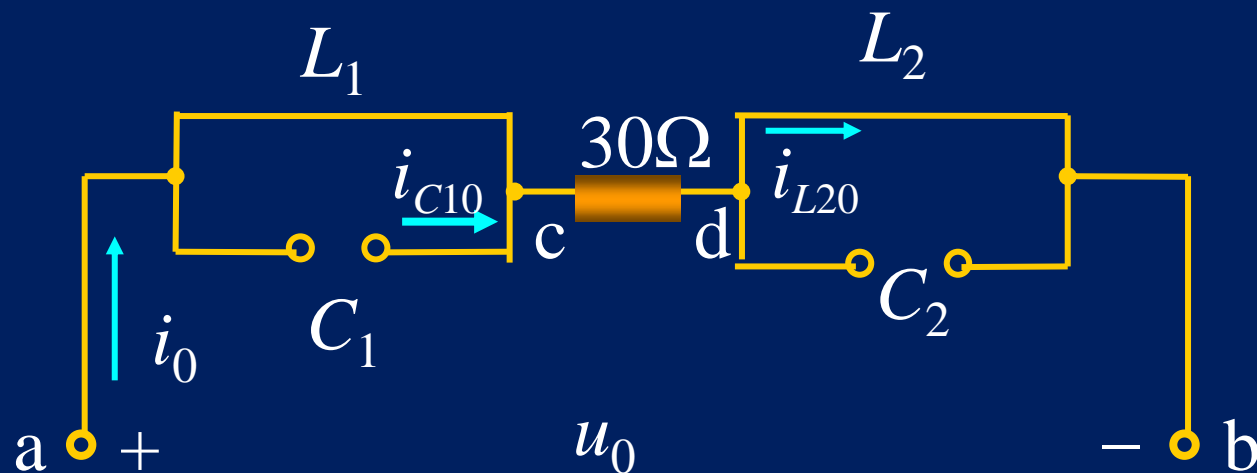

(1) $u_0=30\text{V}$ 作用于电路, L_1 、 L_2 短路, C_1 、 C_2 开路。

$$i_0 = i_{L20} = u_0 / R = 30 / 30 = 1\text{A},$$

$$i_{C10} = 0,$$

$$u_{ad0} = u_{cb0} = u_0 = 30\text{V}$$

(2) $u_1 = 120\sin 1000t$ V 作用

$$\omega L_1 = 1000 \times 40 \times 10^{-3} = 40\Omega \quad \omega L_2 = 1000 \times 10 \times 10^{-3} = 10\Omega$$

$$-\frac{1}{\omega C_1} = -\frac{1}{\omega C_2} = -\frac{1}{1000 \times 25 \times 10^{-6}} = -40\Omega$$


$$\dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{L21} = 0$$

$$\dot{U}_{cb1} = 0$$

$$\dot{U}_{ad1} = \dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$
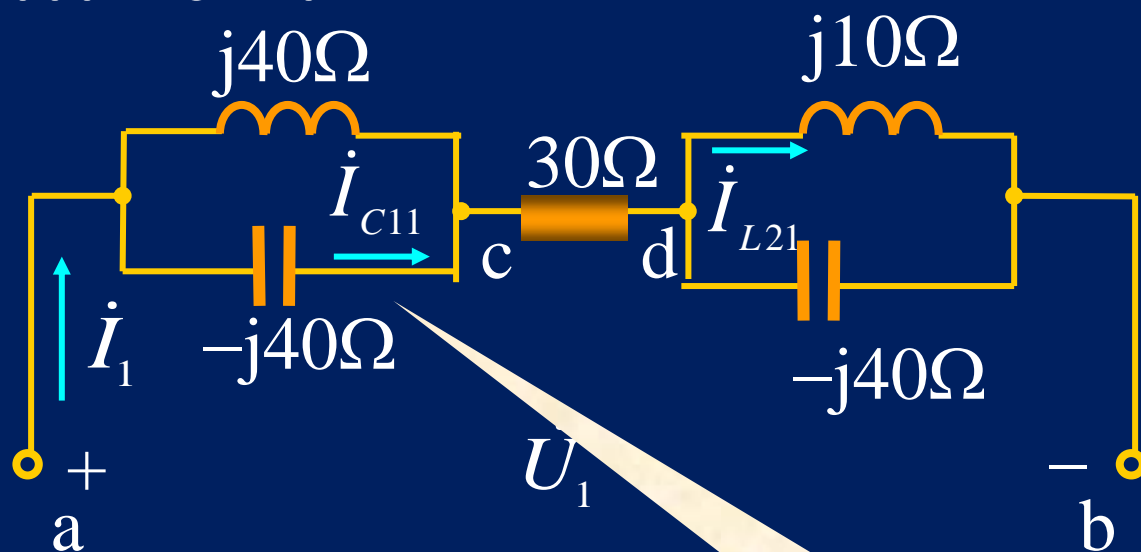
$$\dot{I}_{C11} = j\omega C_1 \dot{U}_1 = \frac{120\angle 0^\circ}{-j40} = 3\angle 90^\circ \text{ A}$$



并联谐振

(3) $u_2=60\sin(2000t+\pi/4)\text{V}$ 作用

$$2\omega L_1 = 2000 \times 40 \times 10^{-3} = 80\Omega, \quad 2\omega L_2 = 2000 \times 10 \times 10^{-3} = 20\Omega$$

$$-\frac{1}{2\omega C_1} = -\frac{1}{2\omega C_2} = -\frac{1}{2000 \times 25 \times 10^{-6}} = -20\Omega$$


$$\dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{C12} = 0$$

$$\dot{U}_{ad2} = 0$$

$$\dot{U}_{cb2} = \dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ \text{V}$$
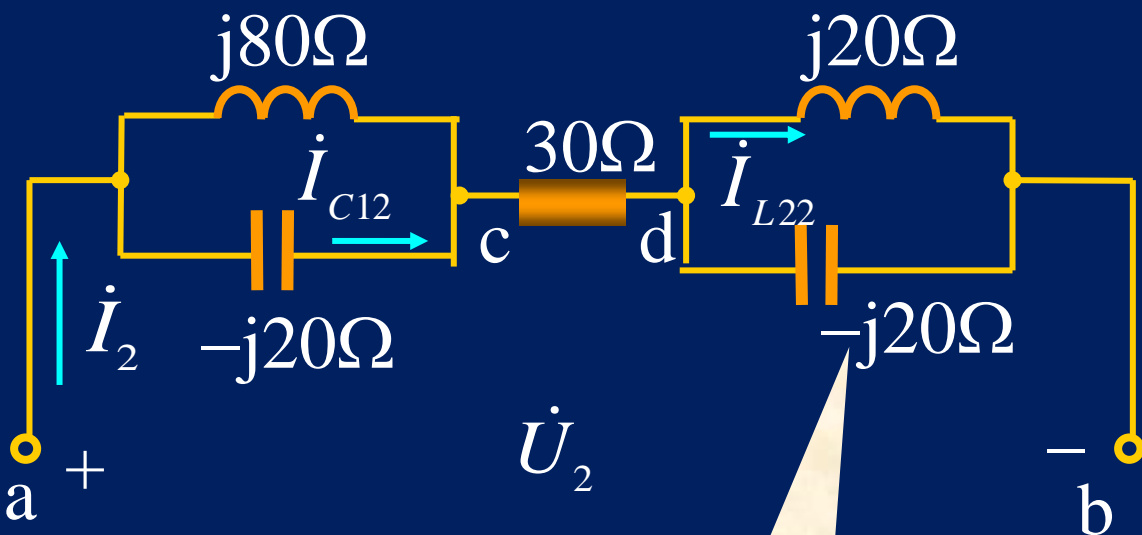
$$\dot{I}_{L22} = \frac{\dot{U}_2}{j2\omega_1 L_2} = \frac{60\angle 45^\circ}{j20} = 3\angle -45^\circ \text{A}$$



并联谐振

所求电压、电流的瞬时值为：

$$i = i_0 + i_1 + i_2 = 1 \text{ A}$$

$$i_{C1} = i_{C10} + i_{C11} + i_{C12} = 3 \sin(1000t + 90^\circ) \text{ A}$$

$$i_{L2} = i_{L20} + i_{L21} + i_{L22} = 1 + 3 \sin(2000t - 45^\circ) \text{ A}$$

$$u_{ad} = u_{ad0} + u_{ad1} + u_{ad2} = 30 + 120 \sin 1000t \text{ V}$$

$$u_{cb} = u_{cb0} + u_{cb1} + u_{cb2} = 30 + 60 \sin(2000t + 45^\circ) \text{ V}$$

表 A_1 的读数： $I = 1 \text{ A}$ 表 A_2 的读数： $3 / \sqrt{2} = 2.12 \text{ A}$


表 A_3 的读数： $\sqrt{1^2 + (3 / \sqrt{2})^2} = 2.35 \text{ A}$ 电阻 R 的功率

表 V_1 的读数： $\sqrt{30^2 + (120 / \sqrt{2})^2} = 90 \text{ V}$ $P_R = 30 \times 1$

表 V_2 的读数： $\sqrt{30^2 + (60 / \sqrt{2})^2} = 52.0 \text{ V}$ $= 30 \text{ W}$

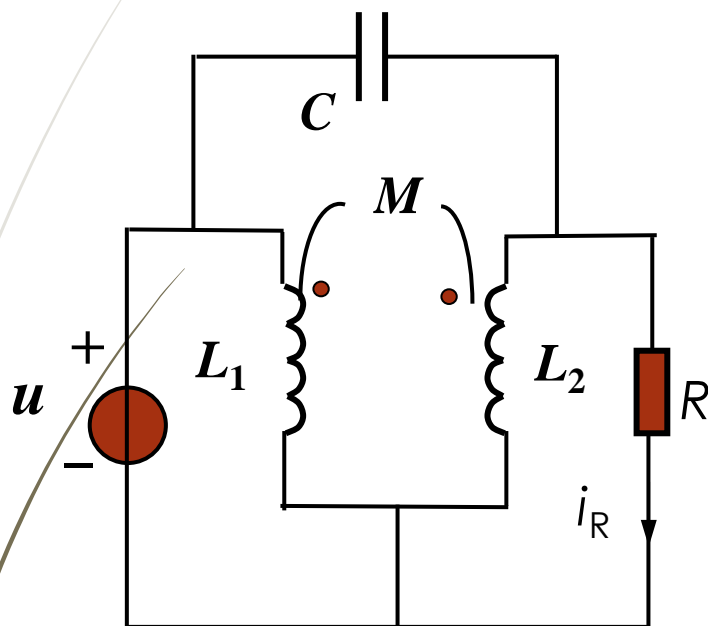26. $u = \sqrt{2}\sin 2000\pi t \text{ V}$, $R = 50\pi \Omega$, $C = 25/\pi^2 \mu\text{F}$

$M = 10\text{mH}$, $L_1 = 30\text{mH}$, $L_2 = 20\text{mH}$. 用戴维南定理求 i_R 。




首先计算各元件的阻抗:

$$j\omega M = j20\pi$$

$$j\omega L_1 = j60\pi$$

$$j\omega L_2 = j40\pi$$

$$\frac{1}{j\omega C} = -j20\pi$$

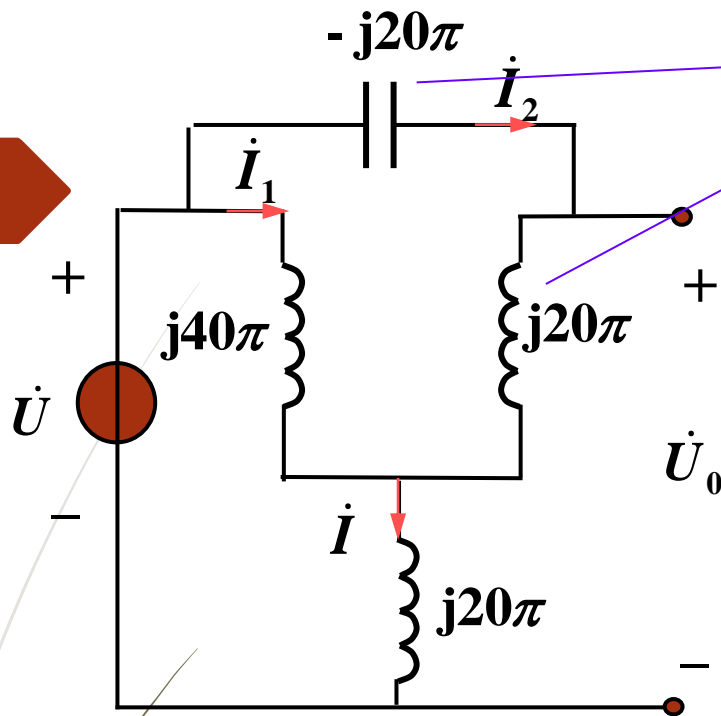

串联谐振

$$\dot{I}_1 = 0$$

but $\dot{I}_2 \neq 0$

$$\dot{I}_2 = \dot{I} = \frac{\dot{U}}{j20\pi}$$


$$\dot{U}_0 = j20\pi \dot{I}_2 + j20\pi \dot{I} = j20\pi \frac{1\angle 0^\circ}{j20\pi} + 1\angle 0^\circ = 2\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$Z_\lambda = -j20\pi / (j20\pi + (j40\pi / j20\pi)) = -j50\pi \Omega$$

$$\therefore \dot{I}_R = \frac{2\angle 0^\circ}{50\pi - j50\pi} = 9 \times 10^{-3} \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$i_R = \sqrt{29} \times 10^{-3} \sin(2000\pi t + 45^\circ) \text{ A}$$

27. 试计算图示电路中的输出电压 u_o 的表达式。

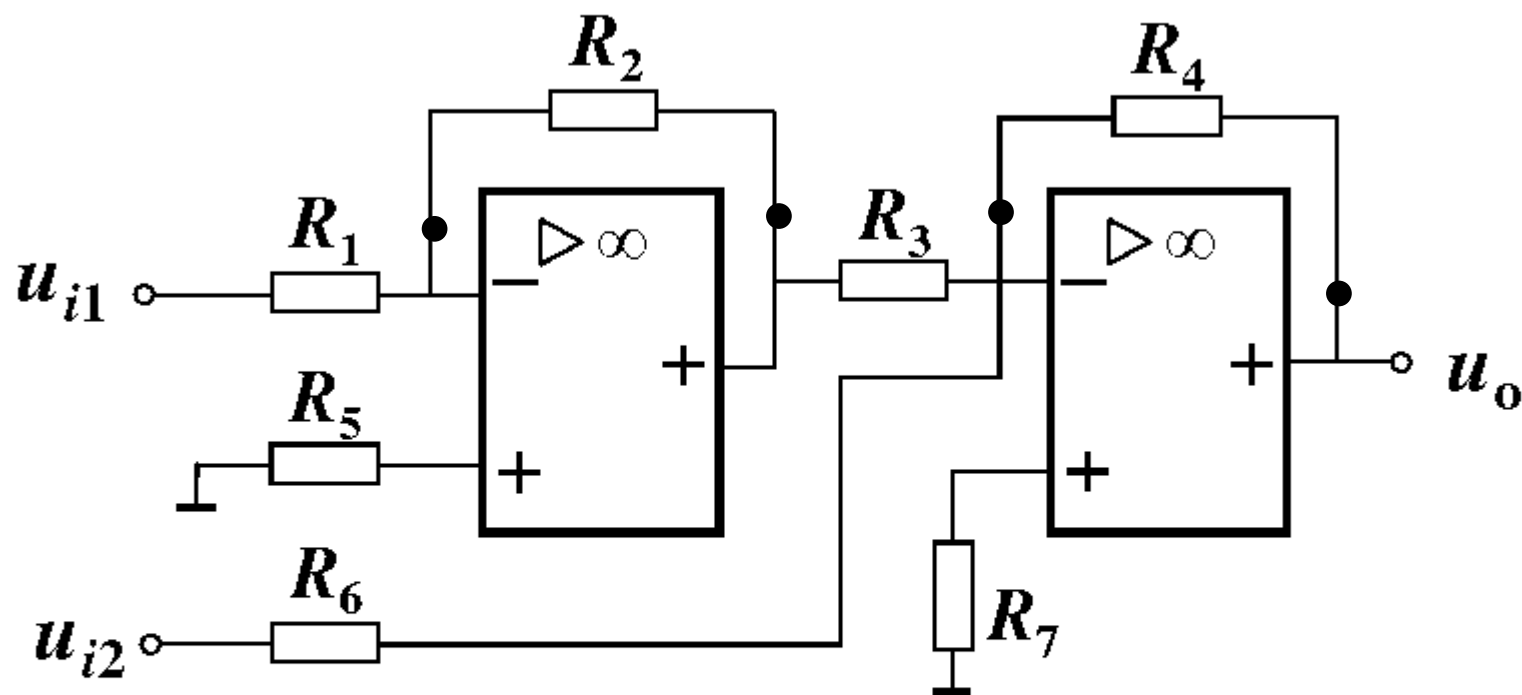

解: $u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1}u_{i1}$ $u'_0 = -\frac{R_4}{R_3}u_{o1} = \frac{R_2R_4}{R_1R_3}u_{i1}$ $u''_0 = -\frac{R_4}{R_6}u_{i2}$

$$u_o = u'_0 + u''_0 = \frac{R_2R_4}{R_1R_3}u_{i1} - \frac{R_4}{R_6}u_{i2}$$


作答

28.

如图电路中，电源三相对称。当开关S闭合时，电流表的读数均为5A。

求：开关S打开后各电流表的读数。


解

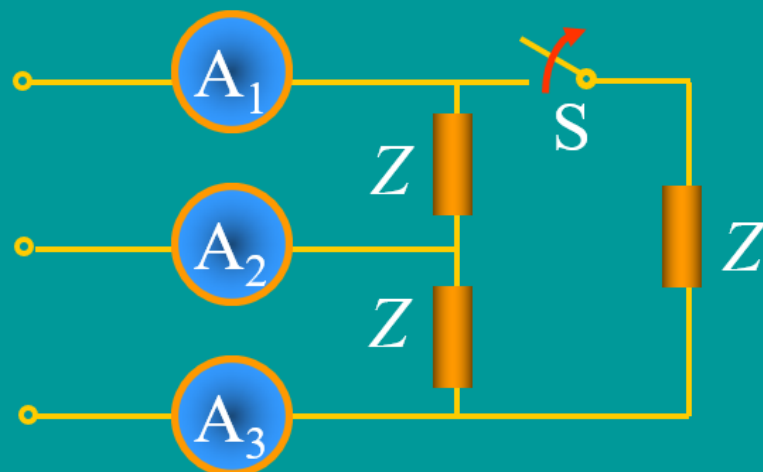

开关S打开后，表A₂的电流数与负载对称时相同。而表A₁和表A₃的电流数等于负载对称时的相电流。

$$A_2 = 5A \quad A_1 = A_3 = 5 / \sqrt{3} = 2.89A$$

29.

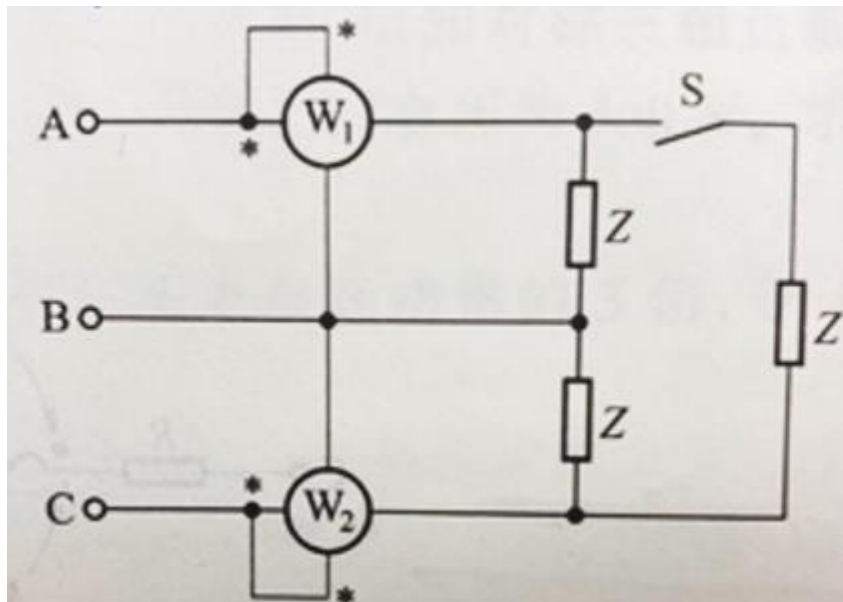

$U_{AB}=380V$. S 闭合时功率表
读数分别为 782, 1976.44

求:

(1) 负载的复功率 S 和阻抗 Z

(2) 开关打开后, 功率表读数

<https://www.bilibili.com/video/BV1cA4y1D7Uf/>

30. 图示对称三相电路中， $U_l = 380\text{V}$ ， $Z_1 = -j110\ \Omega$ ，电动机 $P = 1320\text{W}$ ， $\cos\varphi = 0.5$ (滞后)。

求：(1) 线电流和电源发出总功率；

(2) 用两表法测电动机负载的功率，画接线图。求两块表的读数。

